
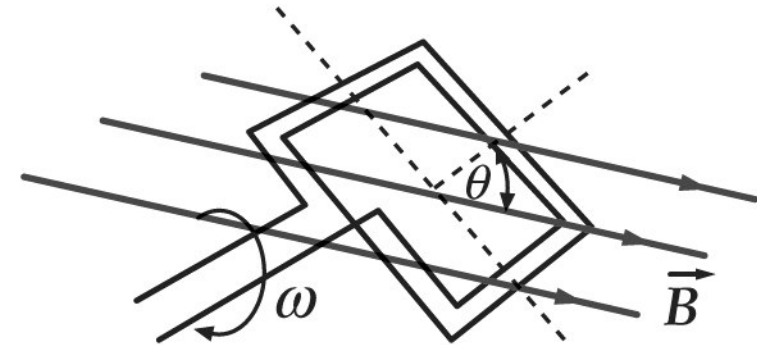


# **Hoofdstuk 29:**

## Wisselstroom circuits

# 29-1 Wisselstroom Generatoren

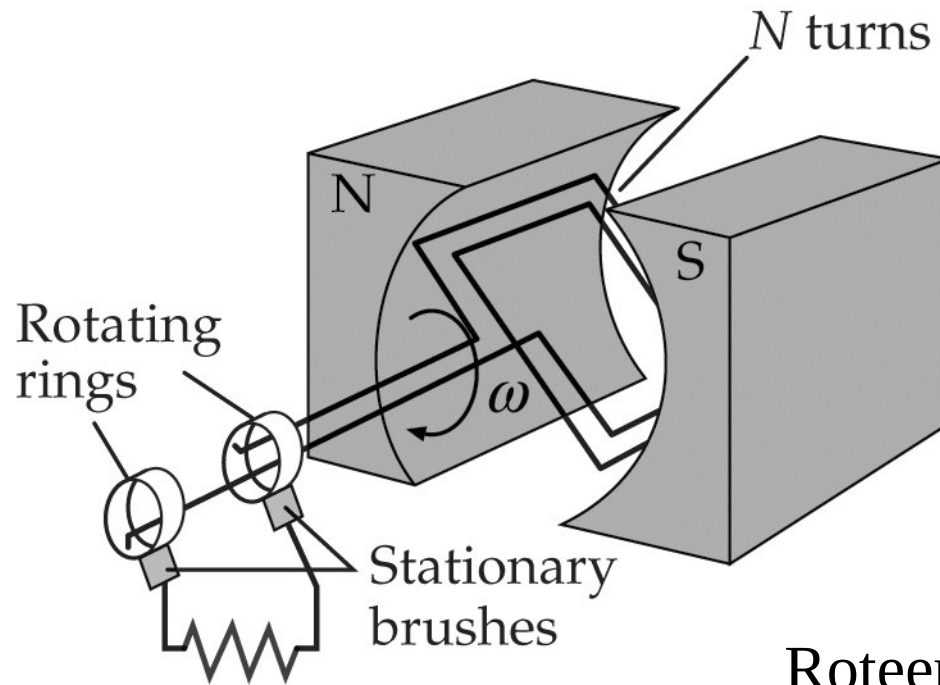

Roteer de spoel met hoekfrequentie  $\omega$

$$\phi_m = NBA \cos \theta$$


$$\longrightarrow \theta = \omega t + \delta$$


$$\phi_m = NBA \cos(\omega t + \delta) = NBA \cos(2\pi ft + \delta)$$


$$EMF = -\frac{d\phi_m}{dt} = -NBA \frac{d}{dt} \cos(\omega t + \delta) = + \underbrace{NBA\omega}_{V_{\text{peak}}} \sin(\omega t + \delta)$$

$$V = V_{\text{peak}} \sin(\omega t + \delta)$$

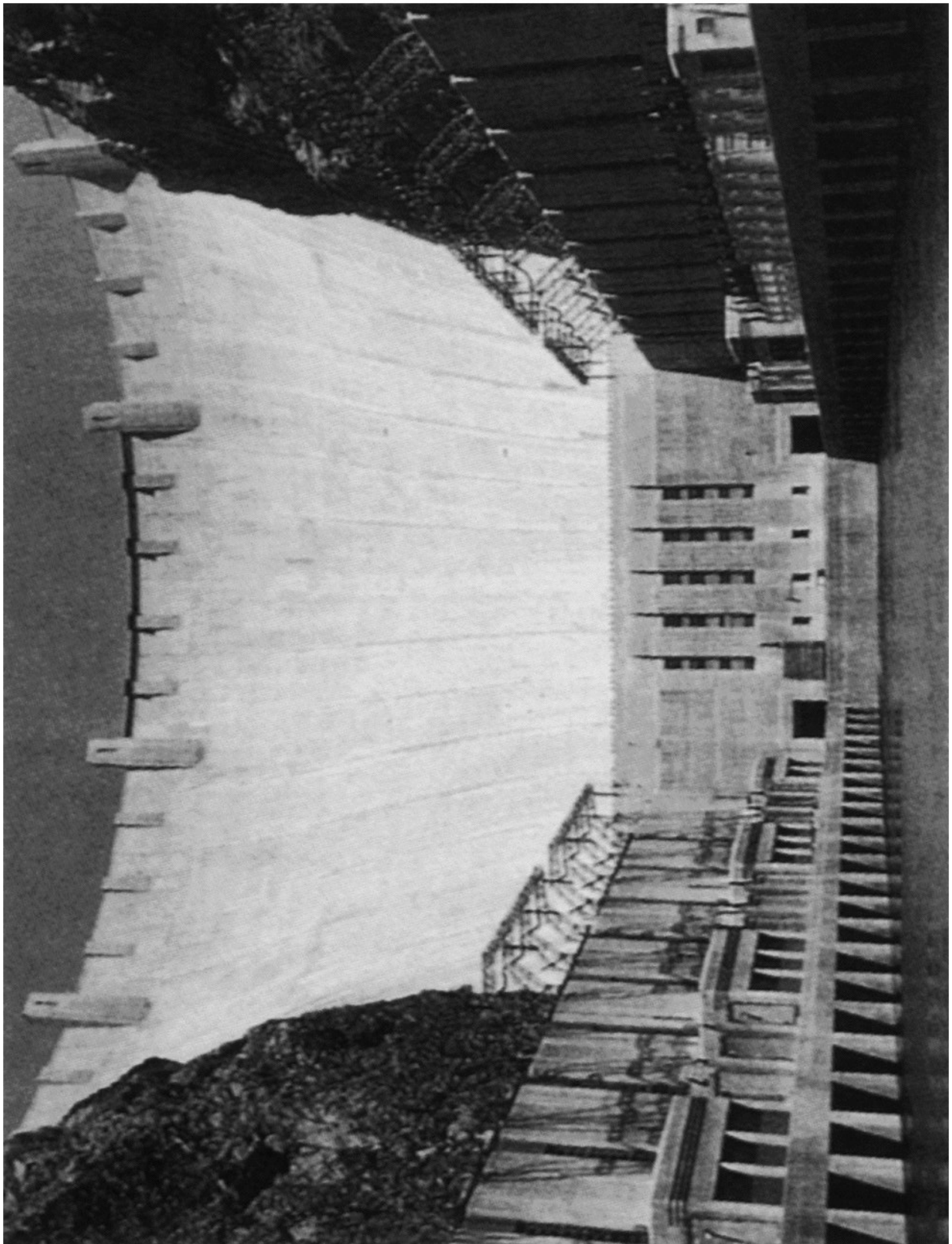We kunnen ook  $V(t)$  aanbrenge  $\rightarrow$  motor



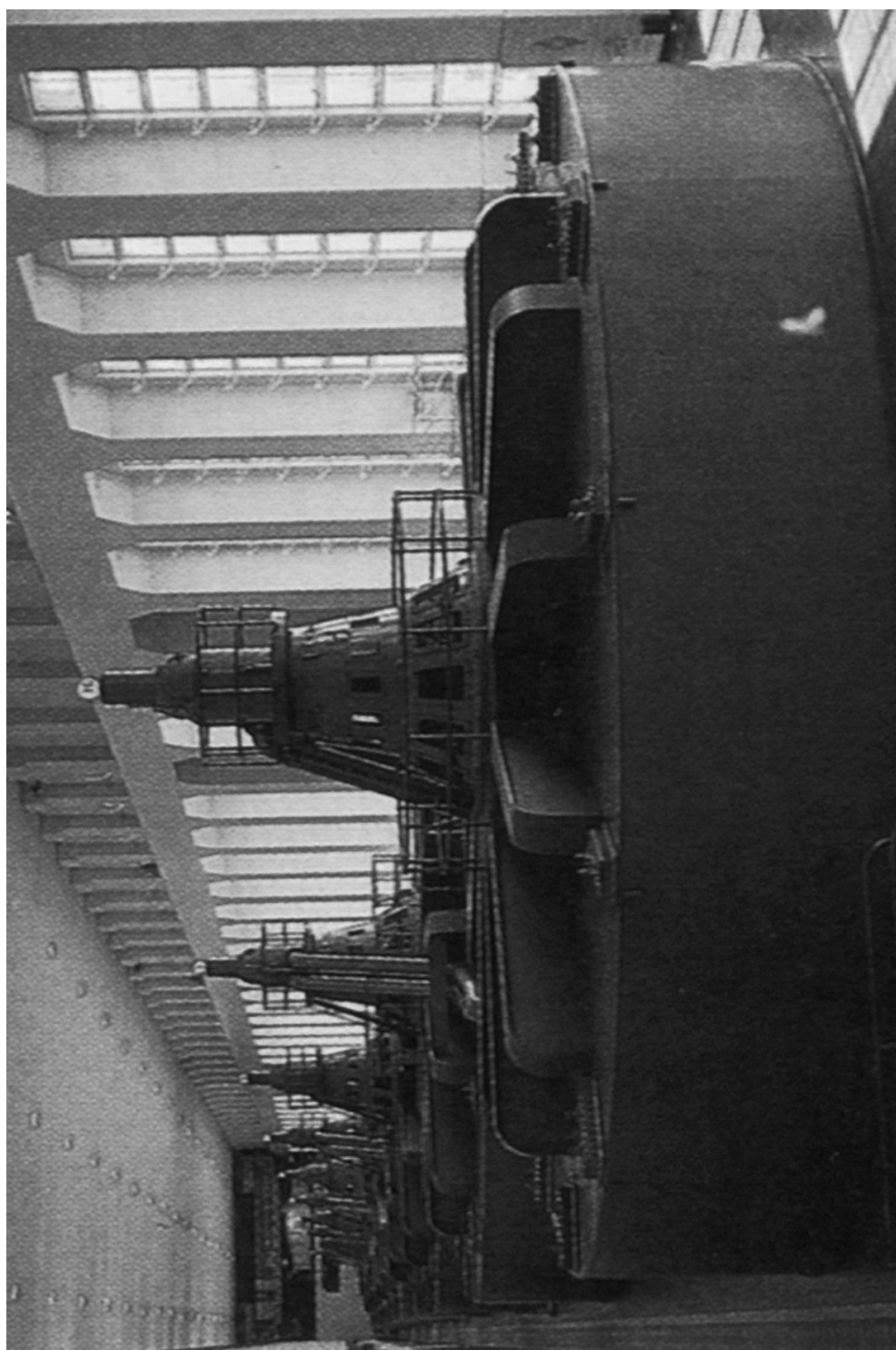


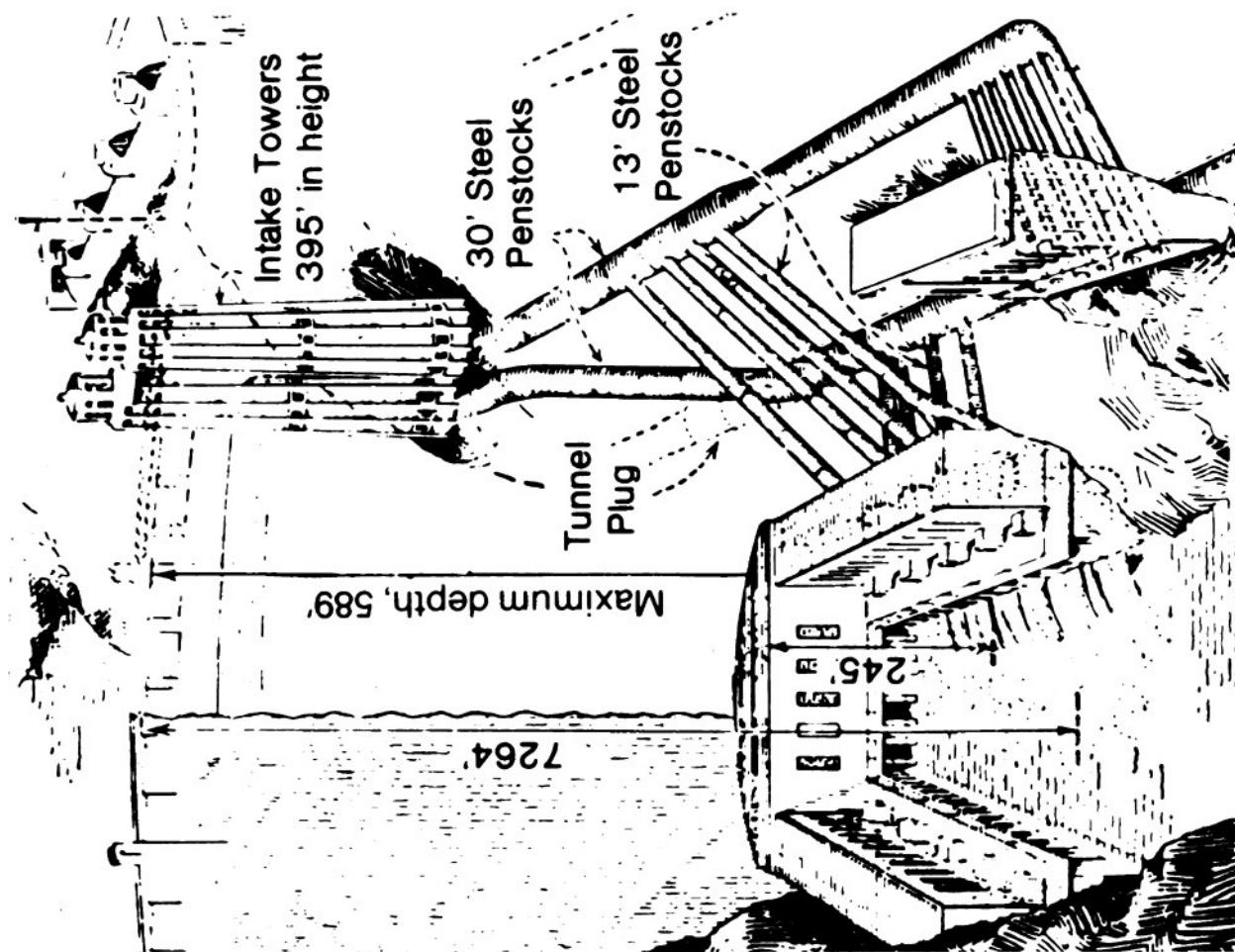


## 29-2 Wisselstroom in een weerstand

$$V_R = EMF = V_{R,peak} \sin(\omega t + \delta)$$

Kies  $\delta = \pi/2$

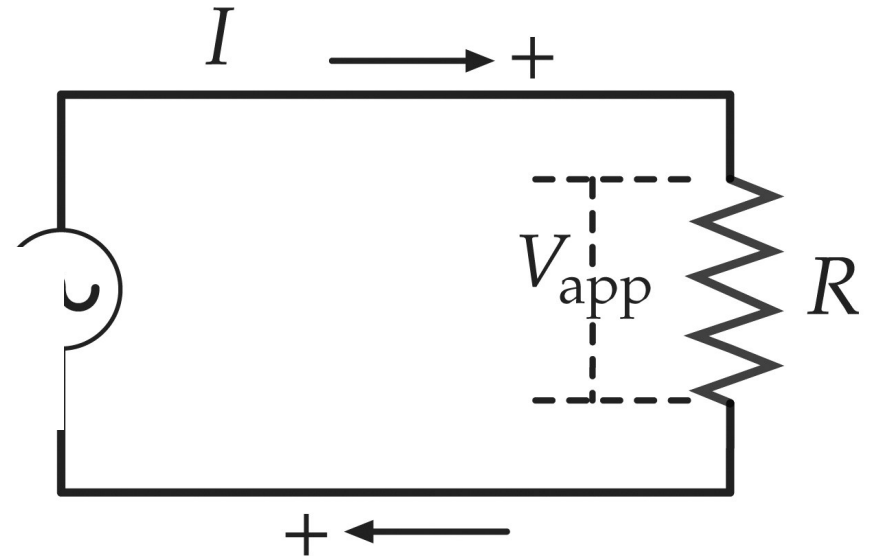


Er geldt  $V=IR$  en dus

 

—

Vermogen:

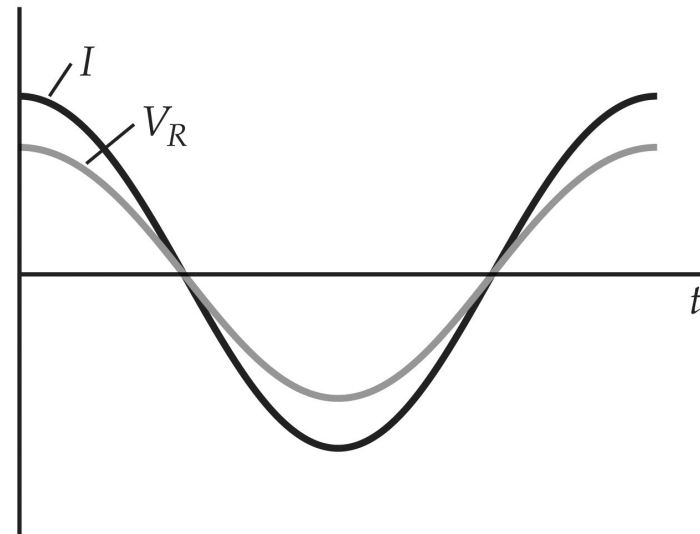


# RMS waarden


Definitie:

$$I_{rms} = \sqrt{(I^2)_{av}}$$

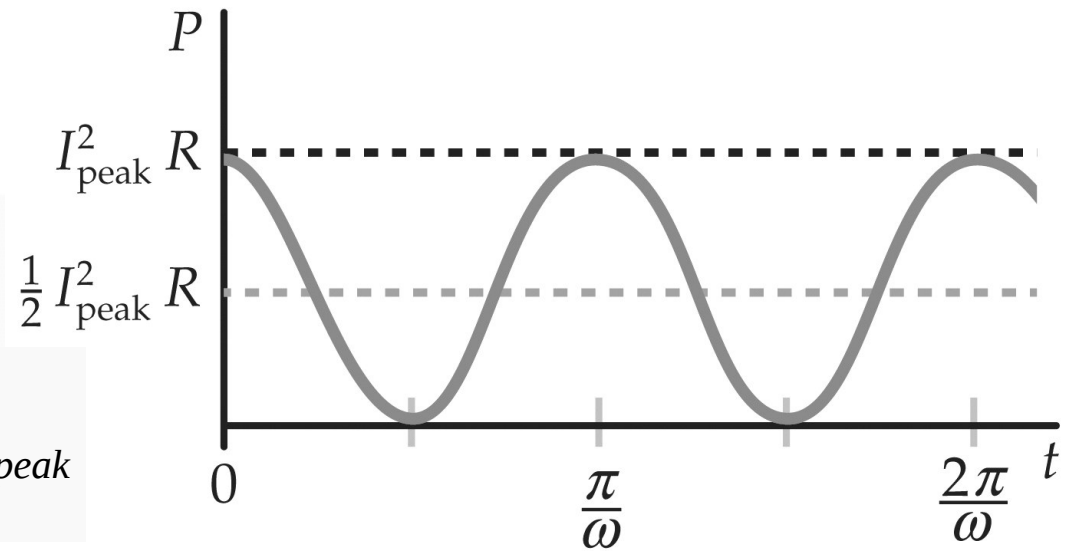
$$I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{peak} \approx 0.707 I_{peak}$$


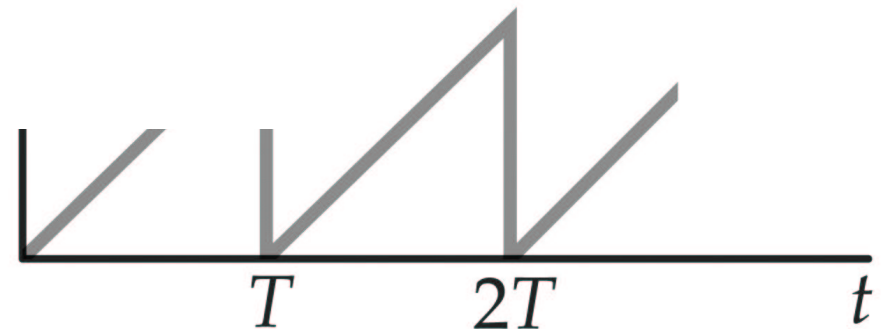
$$I_{rms} = \sqrt{(I^2)_{av}} = \frac{I_0}{\sqrt{3}}$$




## 29-3 AC circuits

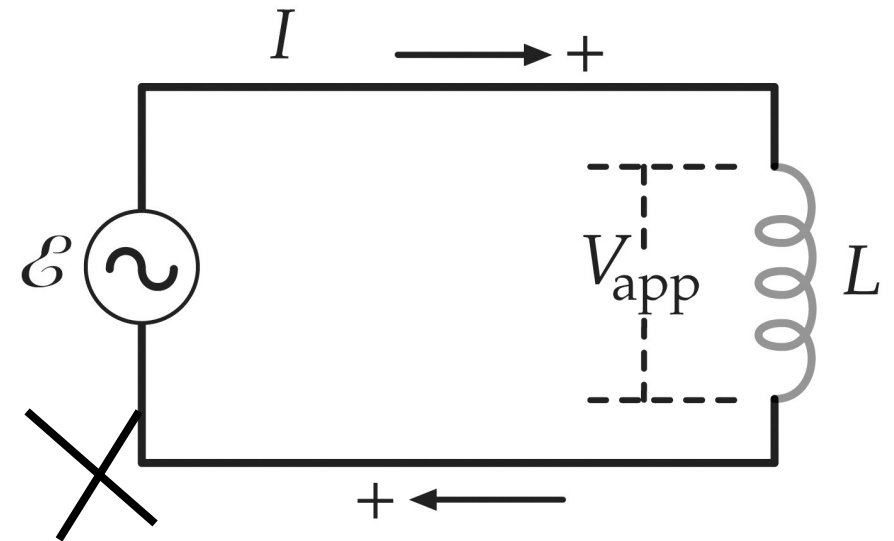

$I_{\text{peak}}$

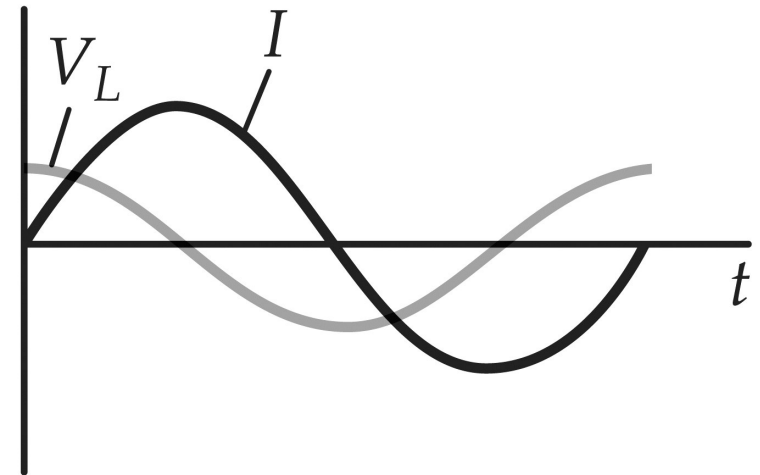
Stroom en spanning zijn  $90^\circ$  uit fase!



$$I_{\text{peak}} = \frac{V_{L,\text{peak}}}{\omega L} = \frac{V_{L,\text{peak}}}{X_L}$$

Inductieve reactantie


# Capacitieve reactantie

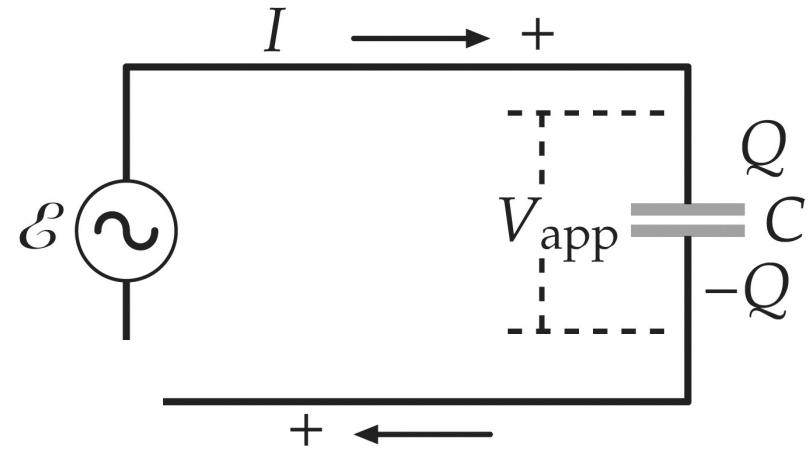

Stroom en spanning zijn  $90^\circ$  uit fase!

$$I_{peak} = \omega C V_{C,peak} = \frac{V_{C,peak}}{1/(\omega C)} = \frac{V_{C,peak}}{X_C}$$


Capacitieve reactantie

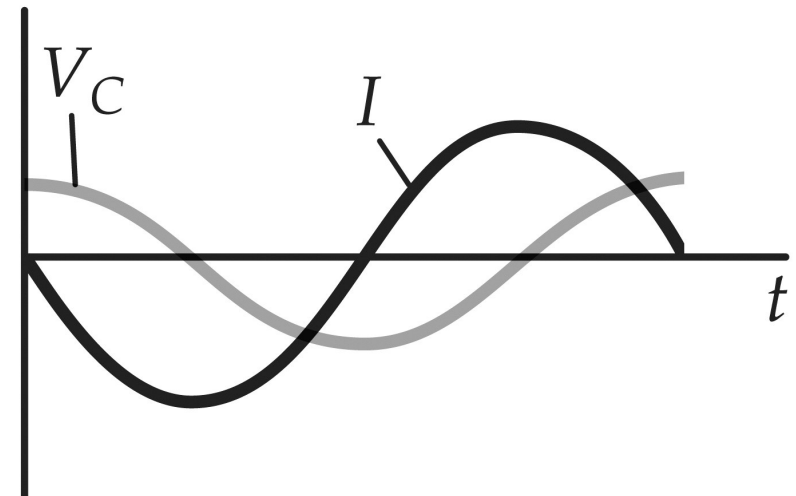

# 29.4 Phasors


Phasor is een 2D vector, waarmee we de faserelaties tussen stroom en spanning kunnen representeren

Spanningsval over een weerstand

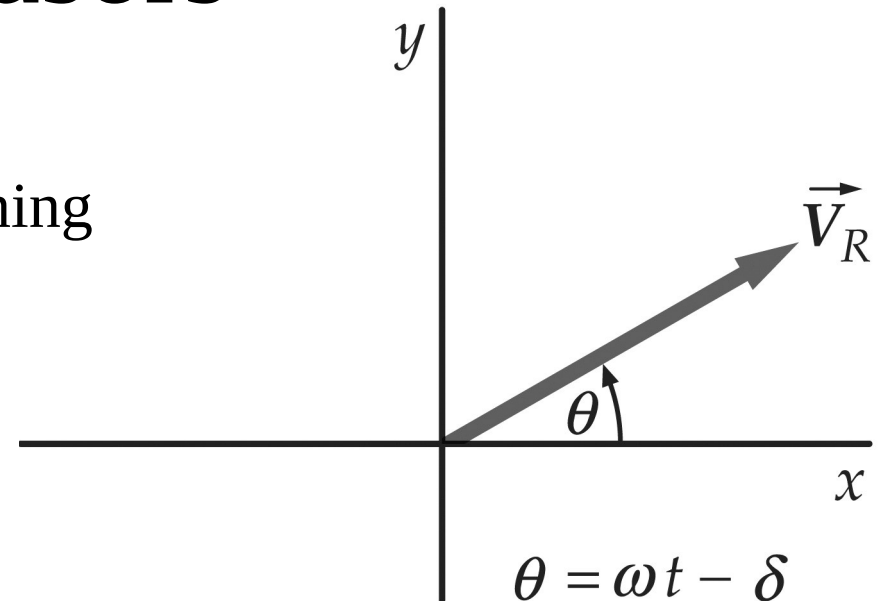

RLC serieschakeling:

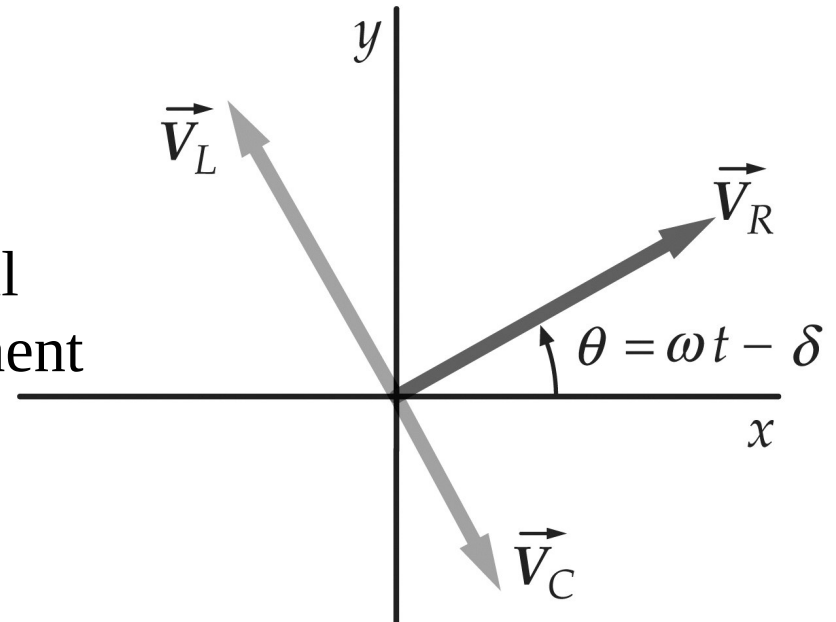
De vectoren roteren tegen de klok in met hoekfrequentie  $\omega$ . De spanningsval op elk tijdstip wordt door de x-component van de bijbehorende phasor gegeven.




ELI the ICE man

## 29-5 $LC$ circuit zonder een generator

Na sluiten van de schakelaar:

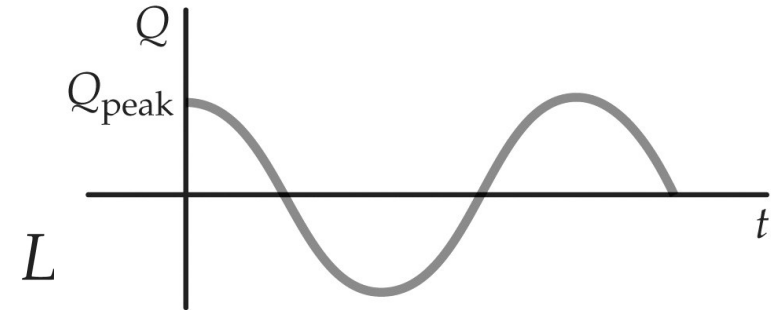

Regel van Kirchhoff levert

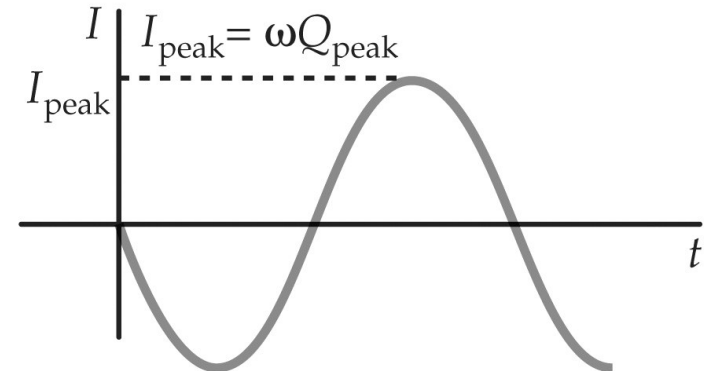

Dit heeft als oplossing

De stroom is dan

We kiezen  $Q=Q_{\text{peak}}$  en  $I=0$  voor  $t=0$ . Dan is  $\phi=0$  en  $A=Q_{\text{peak}}$

Dan geldt

en




—

# $LC$ circuit en energie

Energie in condensator

Energie in spoel

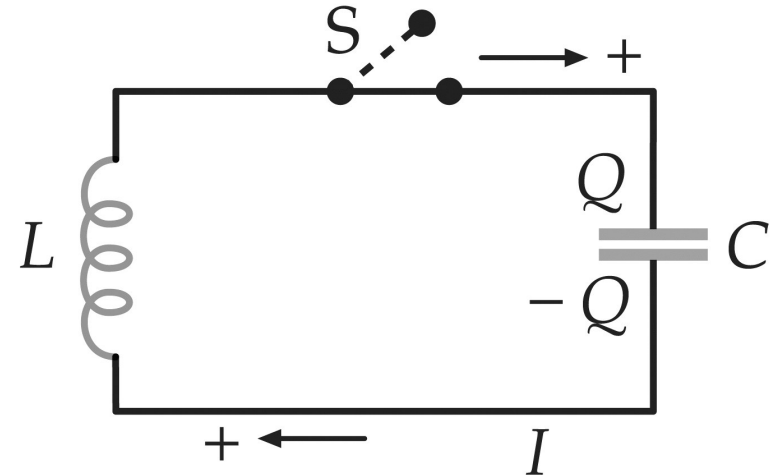

Energie oscilleert tussen magnetische en elektrostatische energie


Totale energie

$$U = U_e + U_m = \frac{1}{2} \frac{Q_{peak}^2}{C} \cos^2 \omega t + \frac{1}{2} \frac{Q_{peak}^2}{C} \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \frac{Q_{peak}^2}{C}$$



# $RLC$ circuits zonder een generator

Kirchhoff levert

ook

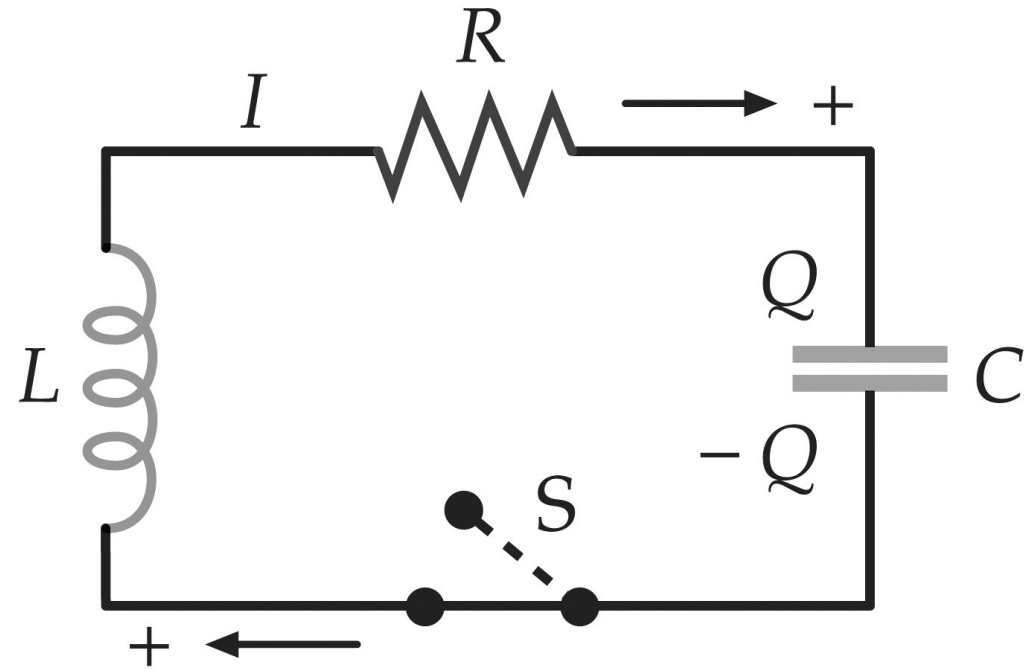

Als  $R$  klein,  
Dissipatieve term

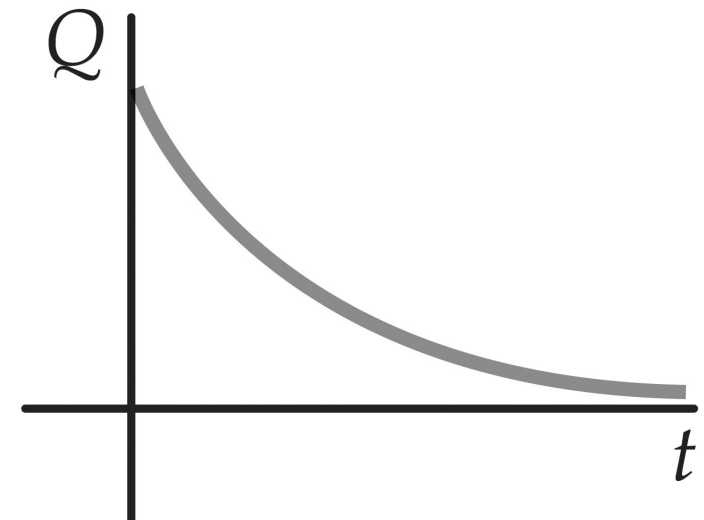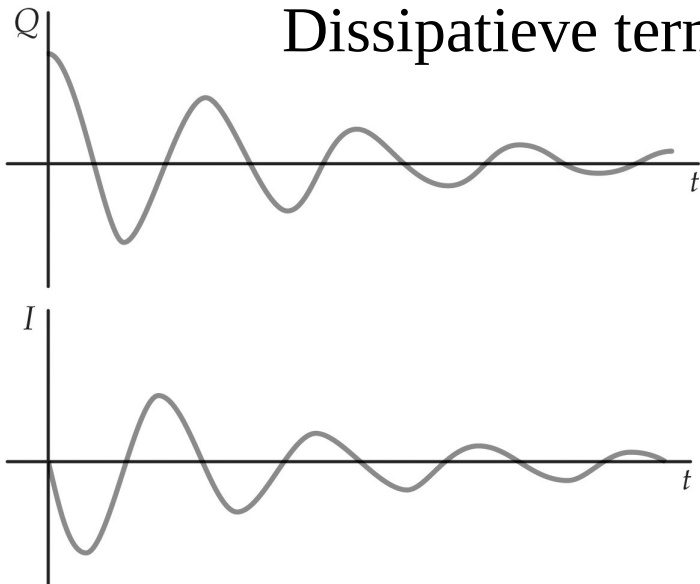


## 29.6 *RLC* circuits met een generator

Generator levert

Kirchhoff

Herschrijven levert

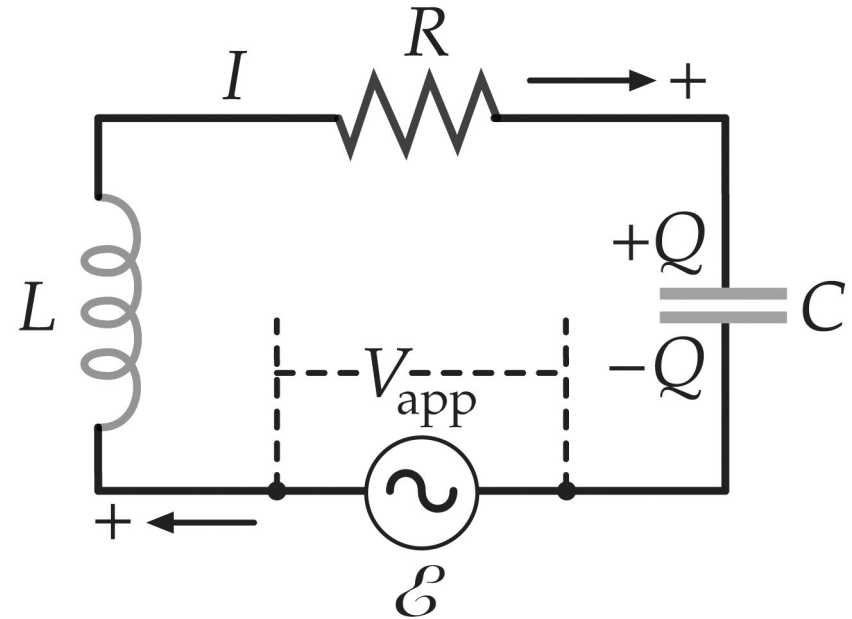

De stroom na inschakeleffecten kan geschreven worden als


met fasehoek

en



—                      —  
 impedantie      totale reactantie

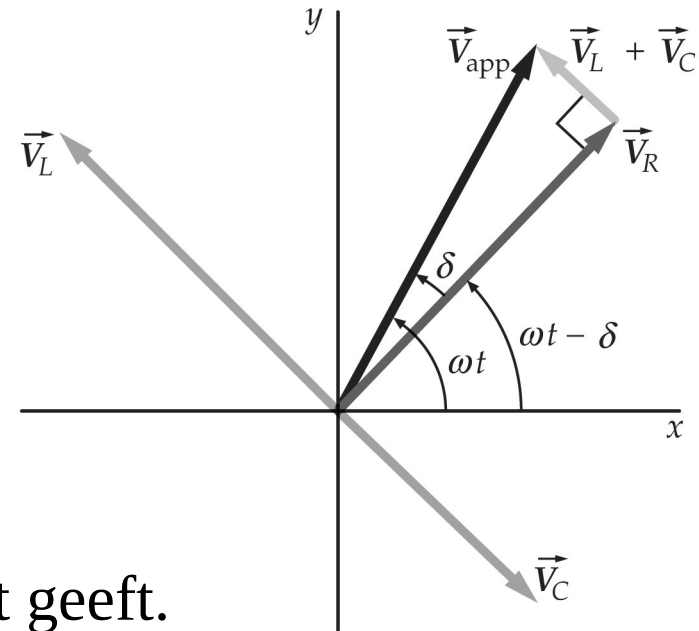We kunnen dit ook met phasors vinden, waarbij de  $x$ -component van elke vector het spanningsverschil over de component geeft.



In ons voorbeeld is  $V_L$  groter dan  $V_C$


Spanning

door phasor  $\vec{V}_{app}$

We hebben  $\vec{V}_{app} = \vec{V}_R + \vec{V}_L + \vec{V}_C$

Grootte

$$V_{app,peak} = |\vec{V}_R + \vec{V}_L + \vec{V}_C| = \sqrt{V_{R,peak}^2 + (V_{L,peak} - V_{C,peak})^2}$$

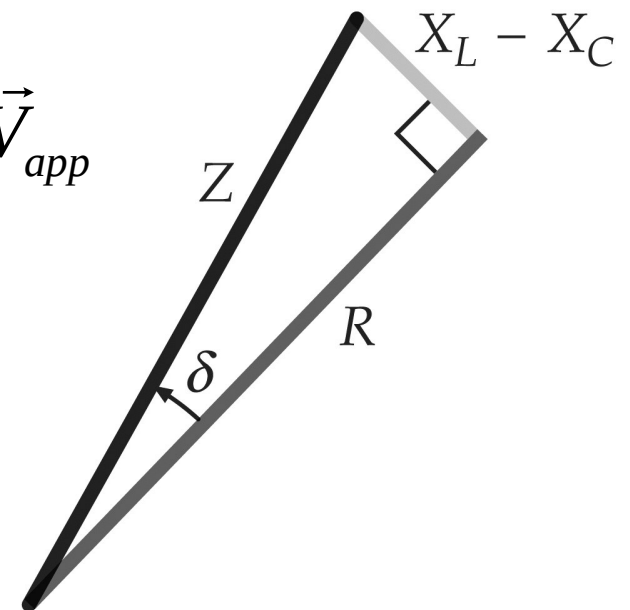


# *RLC* circuits in resonantie

Stel

Dan reactantie = 0 en  $Z$  is minimaal ( $=R$ )

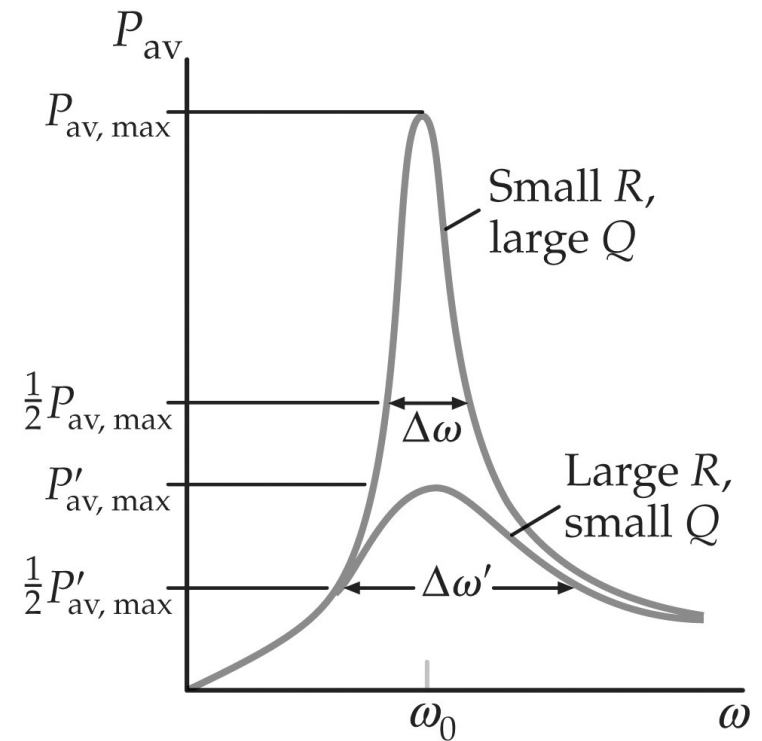Bij deze frequentie hebben we maximale stroom en spreken we van resonantie



# *RLC* circuits in resonantie

Voor het instantane vermogen geldt

Gemiddeld vermogen via


Power factor

Met


Vinden we

$$P_{av} = \frac{V_{app,rms}^2 R \omega^2}{L^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 R^2}$$


Q-factor

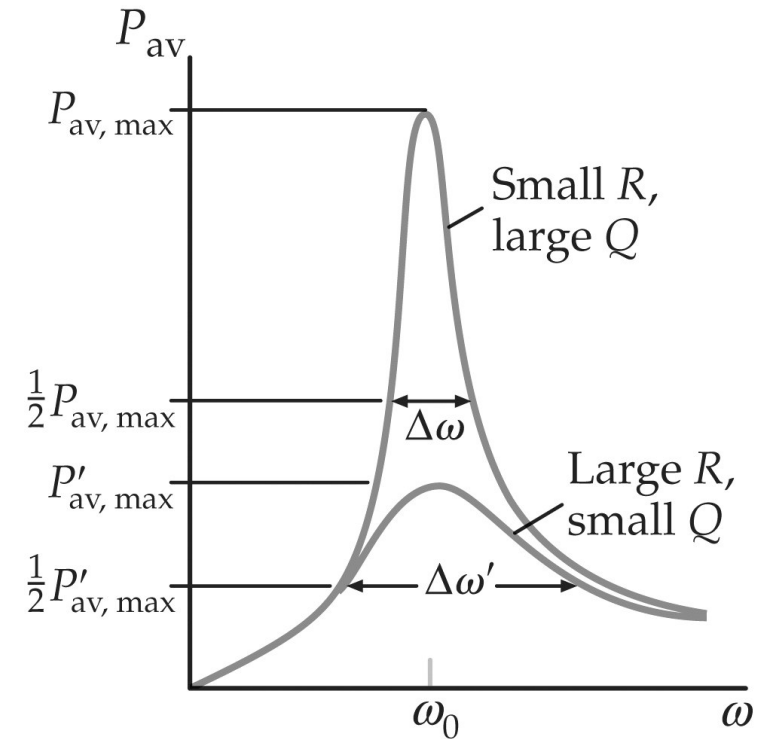



# *RC* laag-doorlaat filter

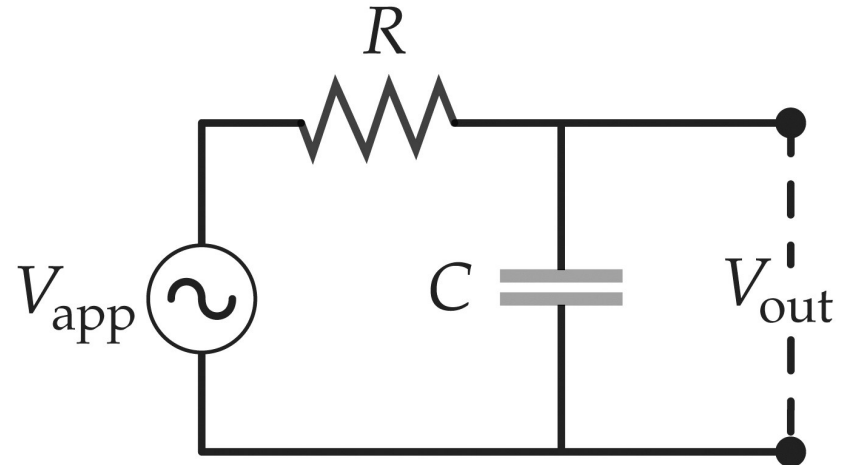


Gebruik

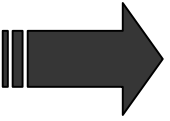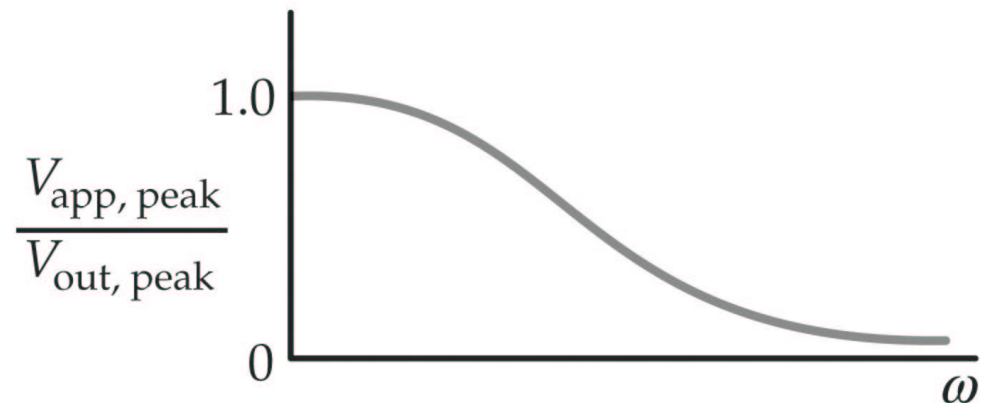
$$V_{out,rms} = \frac{V_{app,rms}}{\sqrt{1 + \omega^2 (RC)^2}}$$



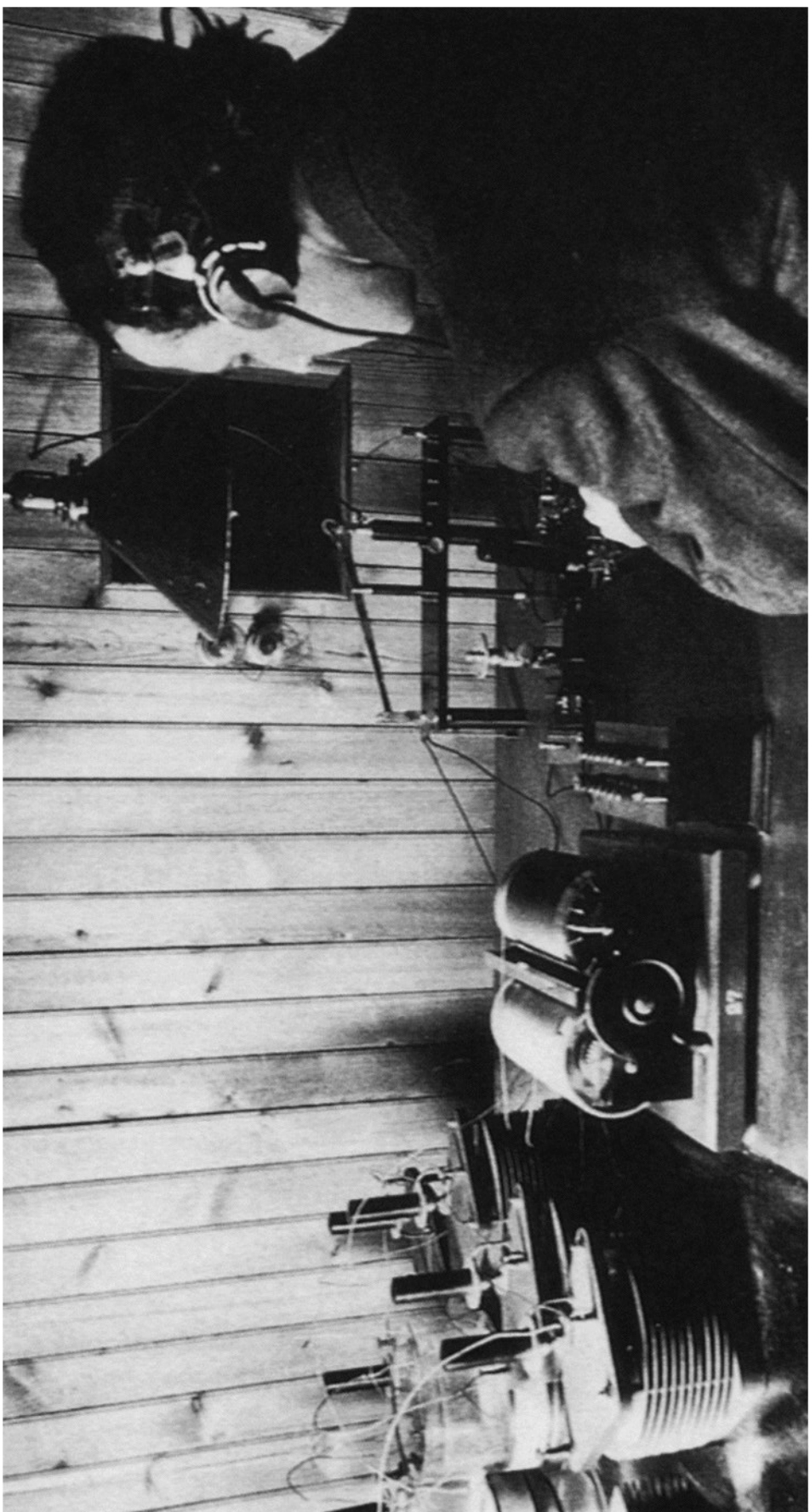

## 29-7 De transformator

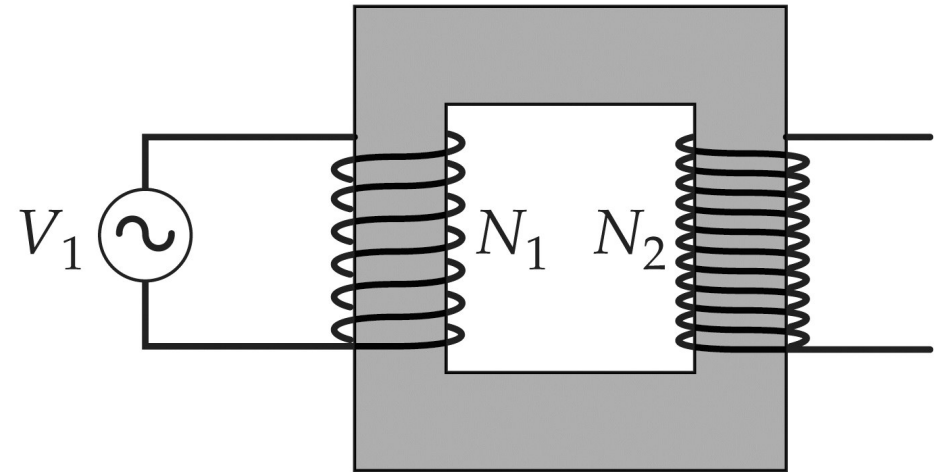

Dus

Verder geldt

En ook